
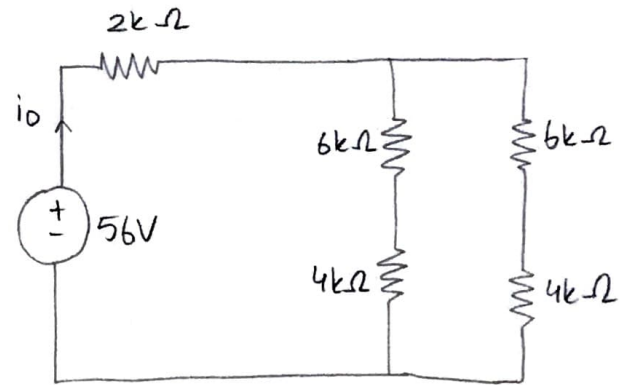


Q1. Find i_o .

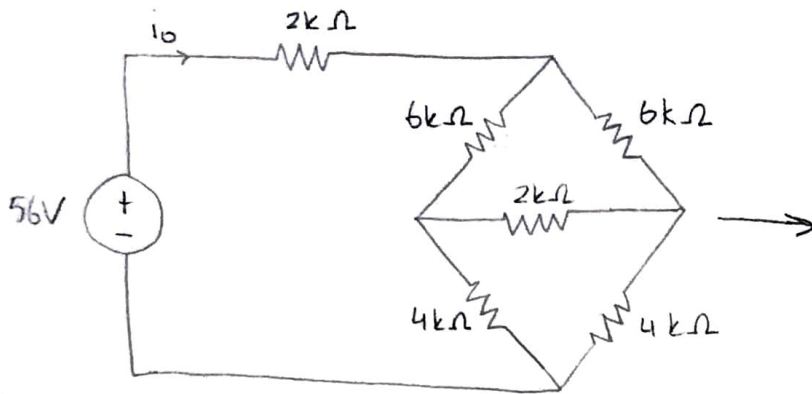

$$\frac{6k\Omega}{4k\Omega} = \frac{6k\Omega}{4k\Omega}, \text{ so there is}$$


no current through $2k\Omega$ resistance.


$$R_{\text{equivalent}} = (2 + 5)k\Omega$$

$$56V = i_o \cdot 7000\Omega$$

$$i_o = 8 \text{ mA}$$

Q1 simulation:

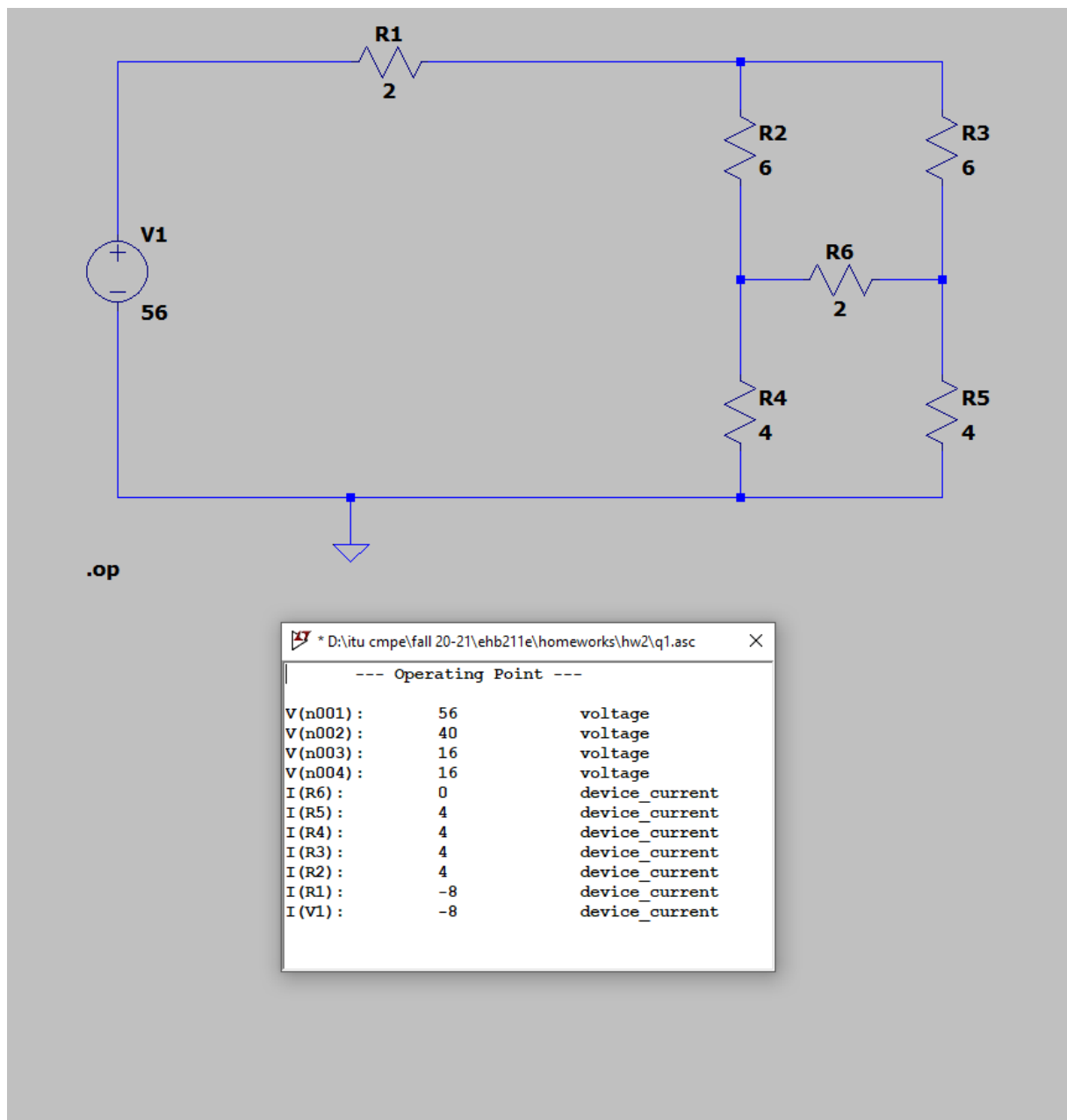

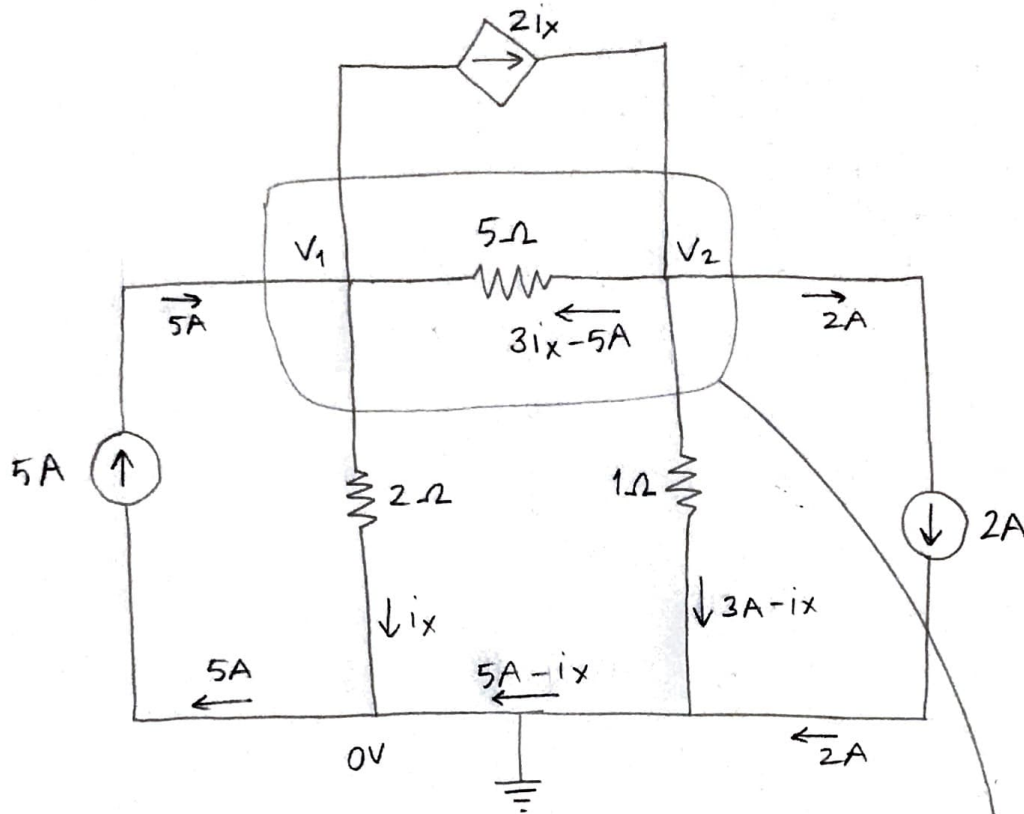Q₂. Find V_1 and V_2 

$$V_1 - 0 = 2\Omega \cdot i_x$$

$$V_1 = 2i_x$$

$$V_2 - 0 = 1\Omega \cdot (3A - i_x)$$

$$V_2 = 3A - i_x$$

$$V_2 - V_1 = (3i_x - 5A) \cdot 5\Omega$$

$$V_2 = 3 - i_x$$

$$V_1 = 2i_x$$

$$V_2 - V_1 = 3 - 3i_x$$

$$3 - 3i_x = (3i_x - 5) \cdot 5$$

$$3 - 3i_x = 15i_x - 25$$

$$28 = 18i_x$$

$$i_x = 1,55555556 \text{ A}$$


$$V_1 = 2 \cdot 1,55555556 \text{ V}$$

$$V_1 = 3,11111111 \text{ V}$$

$$V_2 = 3 - 1,55555556$$


$$V_2 = 1,44444444 \text{ V}$$

Q2 simulation:

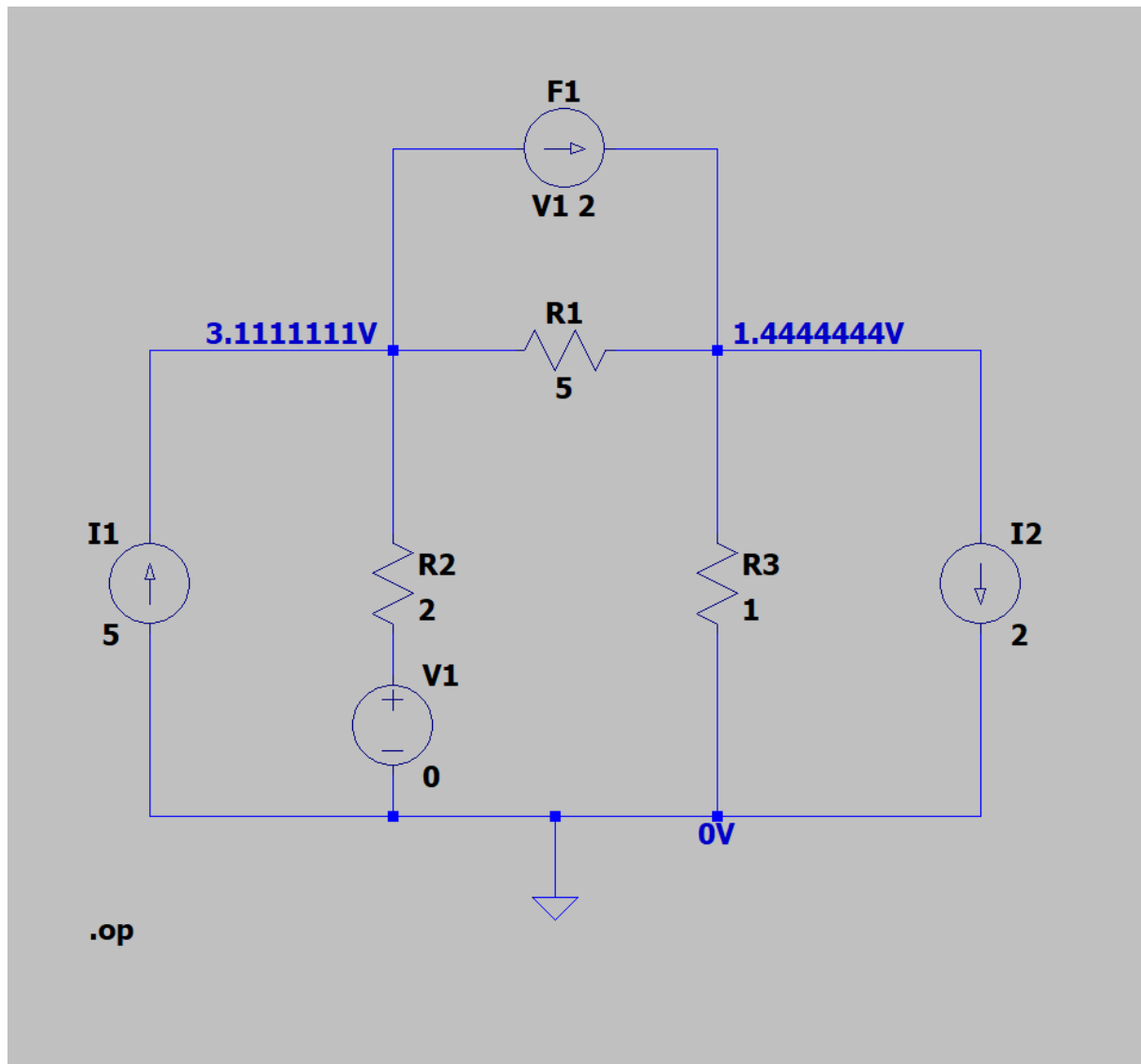




Q₃.

- Finding V_{th}

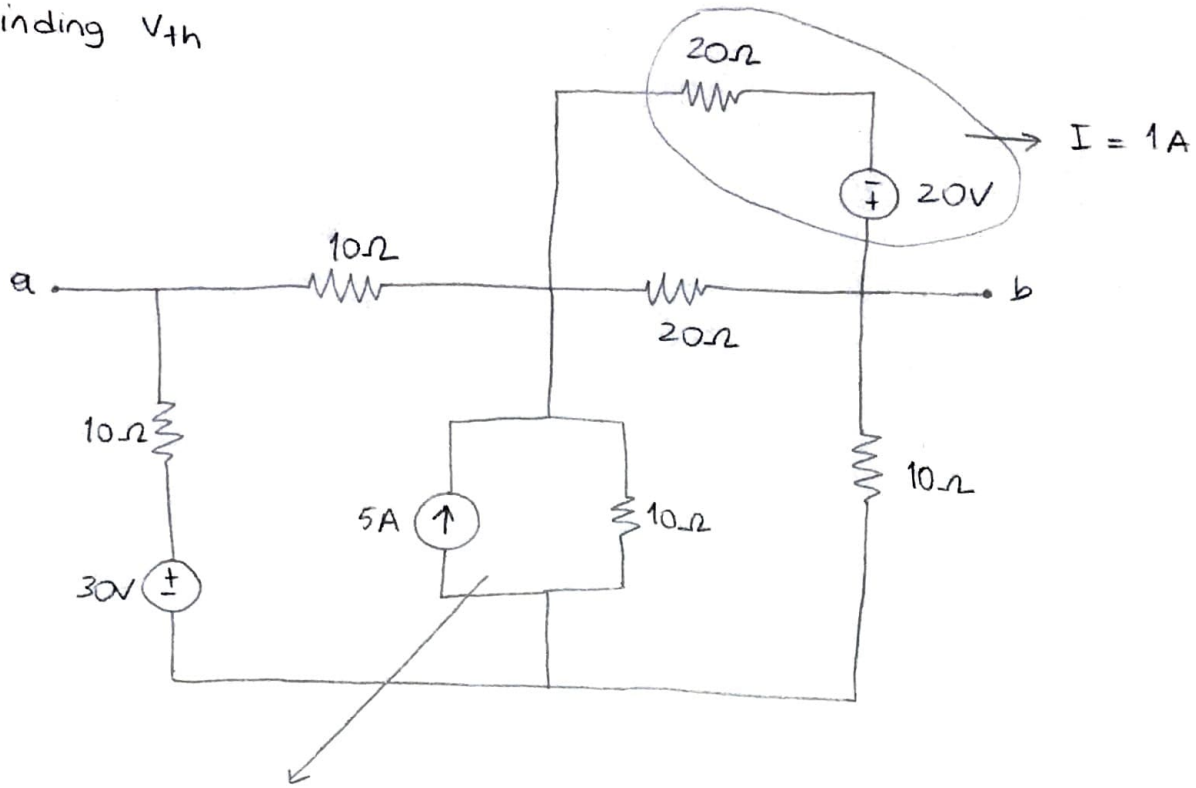
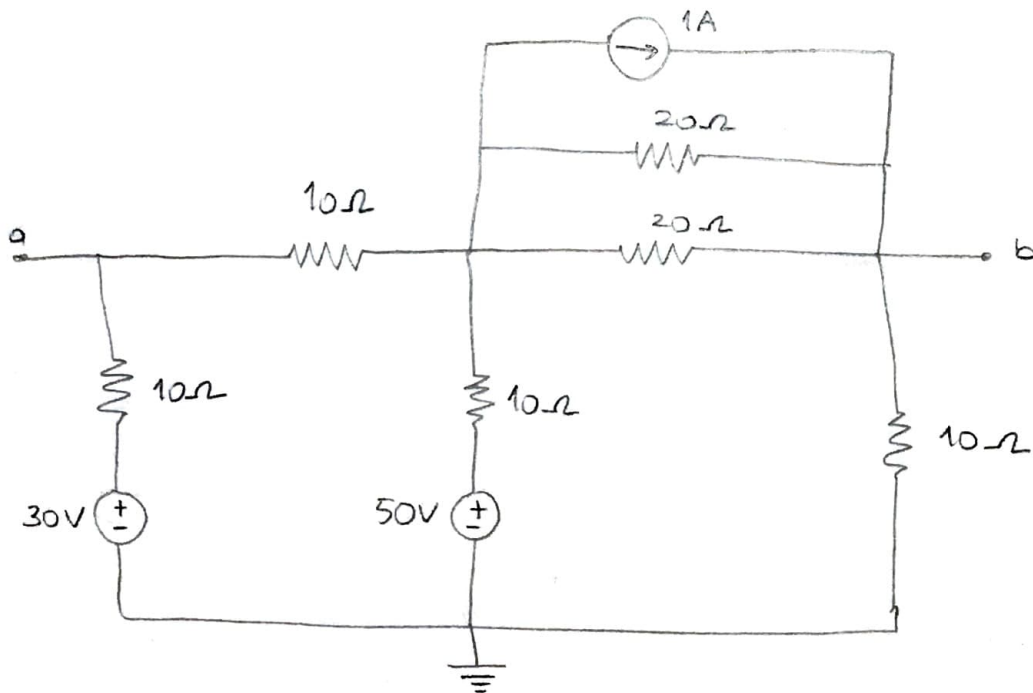
$$\text{Voltage} = 5A \cdot 10\Omega = 50V$$



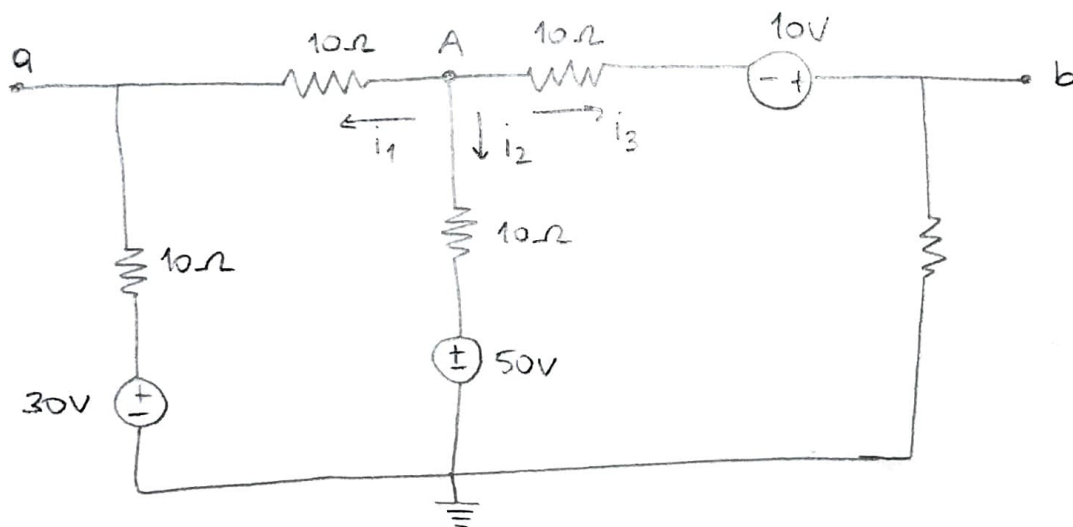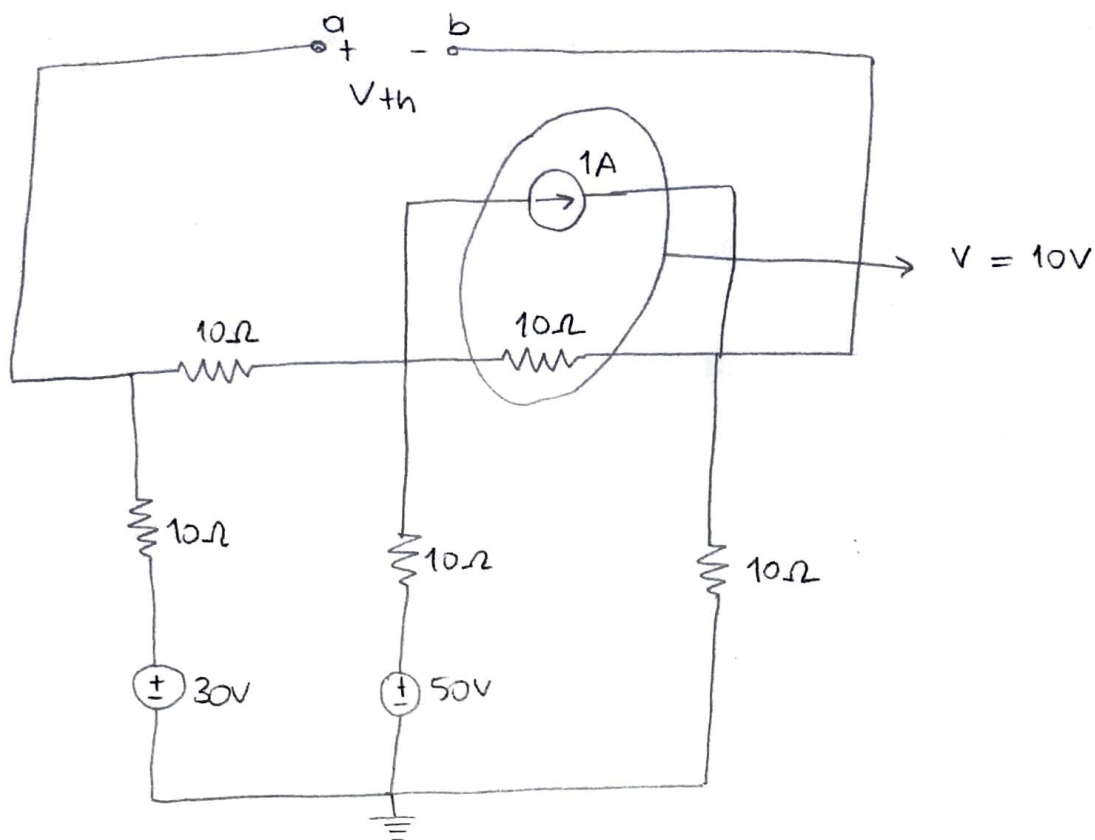

$$V_{th} = V_a - V_b$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

KCL for node A :

$$V_A \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) = \frac{30}{20} + \frac{50}{10} - \frac{10}{20}$$

$$V_A \cdot 4 = 120 \Rightarrow V_A = 30V$$

$$i_1 = \frac{V_A - 30}{20} = 0 \text{ A}$$

$$V_a - 10i_1 - 30 = 0$$

$$V_a = 30 + 10i_1$$

$$V_a = 30 + 0 \Rightarrow \boxed{V_a = 30 \text{ V}}$$

$$i_3 = \frac{V_A + 10}{20} = \frac{30 + 10}{20} = 2 \text{ A}$$

$$V_b - 10i_3 = 0$$


$$V_b - 20 = 0 \quad \boxed{V_b = 20 \text{ V}}$$


$$V_{th} = V_a - V_b = 10 \quad \boxed{V_{th} = 10 \text{ V}}$$

• Finding R_{th}




Voltage source \rightarrow short circuit

current source \rightarrow open circuit

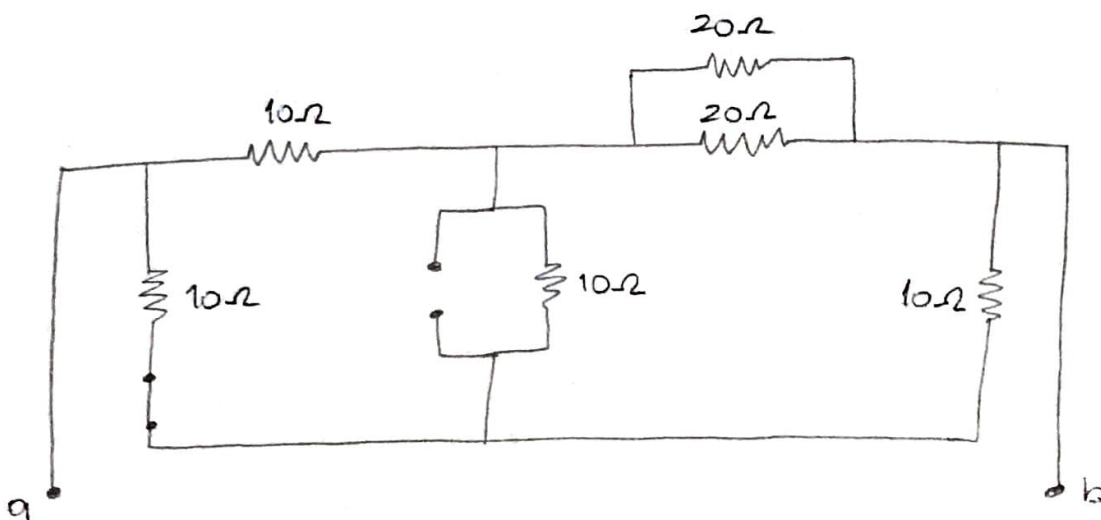

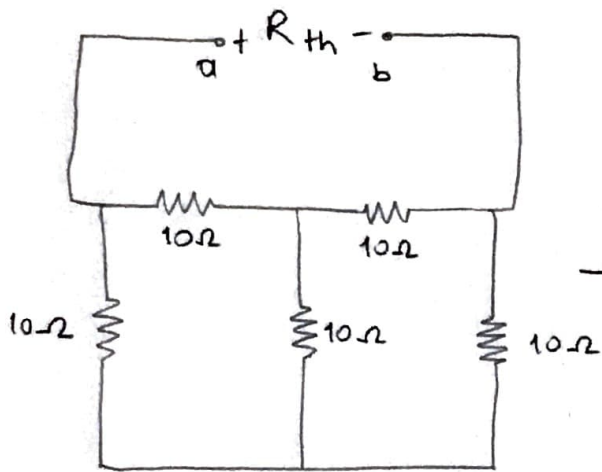


$\Delta - Y$

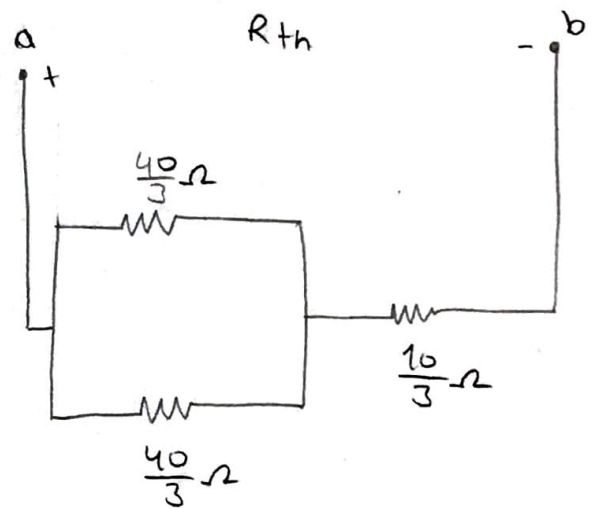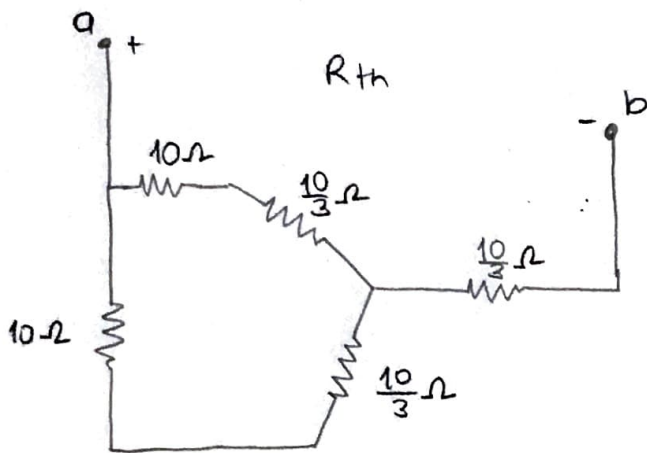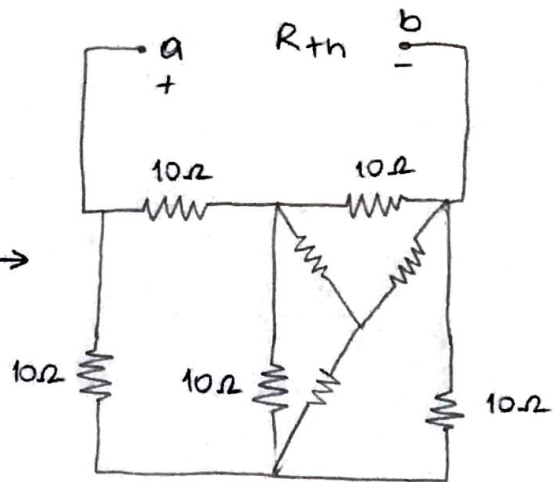

$$R_{\text{equivalent}} = \frac{20}{3} + \frac{10}{3} = 10\Omega$$

$$R_{th} = 10\Omega$$

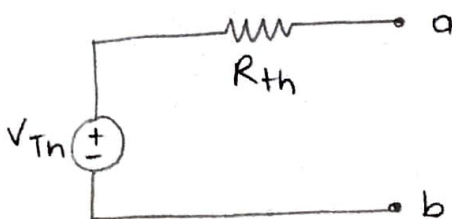
- Thevenin equivalent between terminals a and b :




$$V_{th} = 10V$$

$$R_{th} = 10\Omega$$

Q3 simulation:

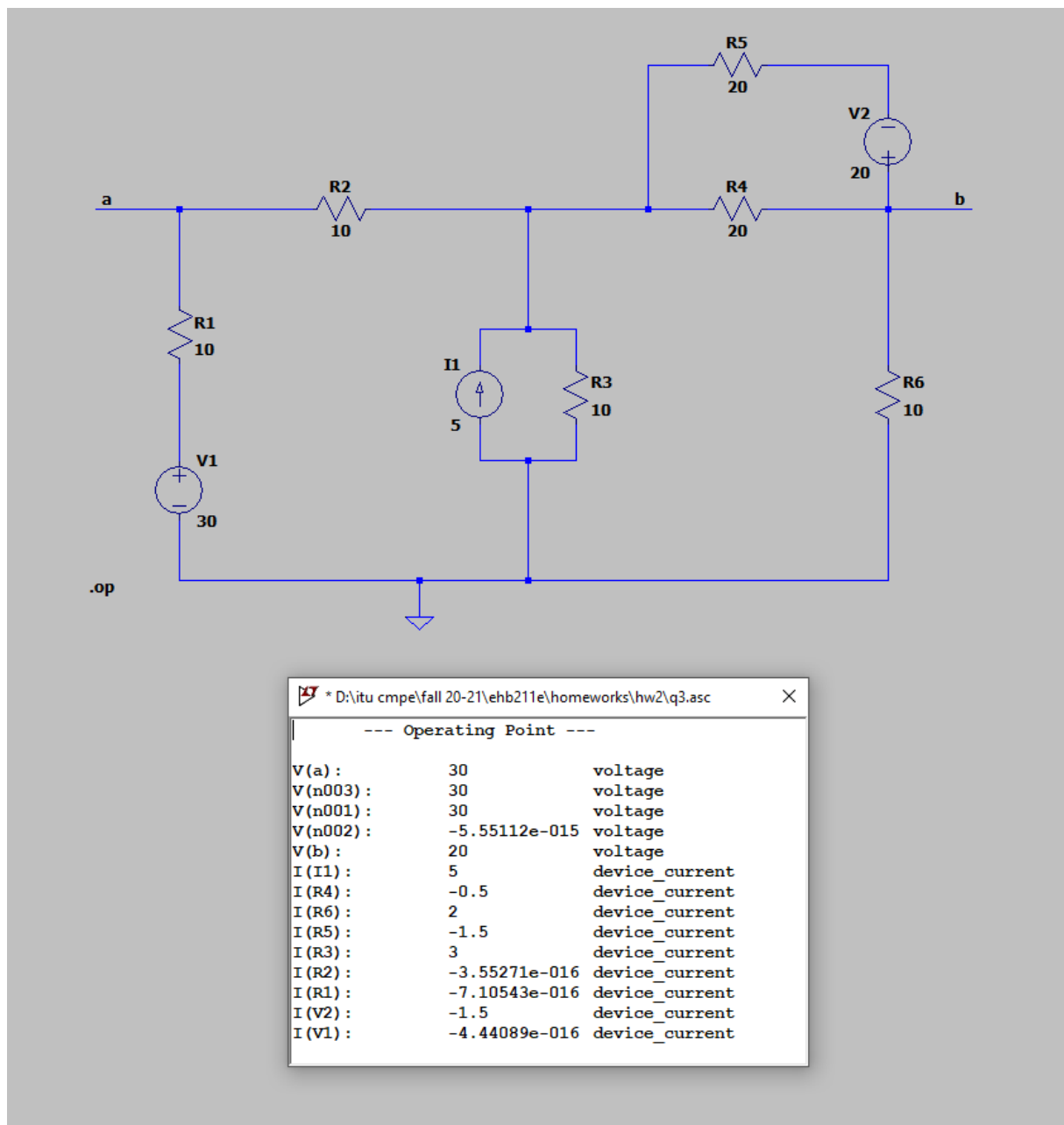

Q3 simulation: Rth

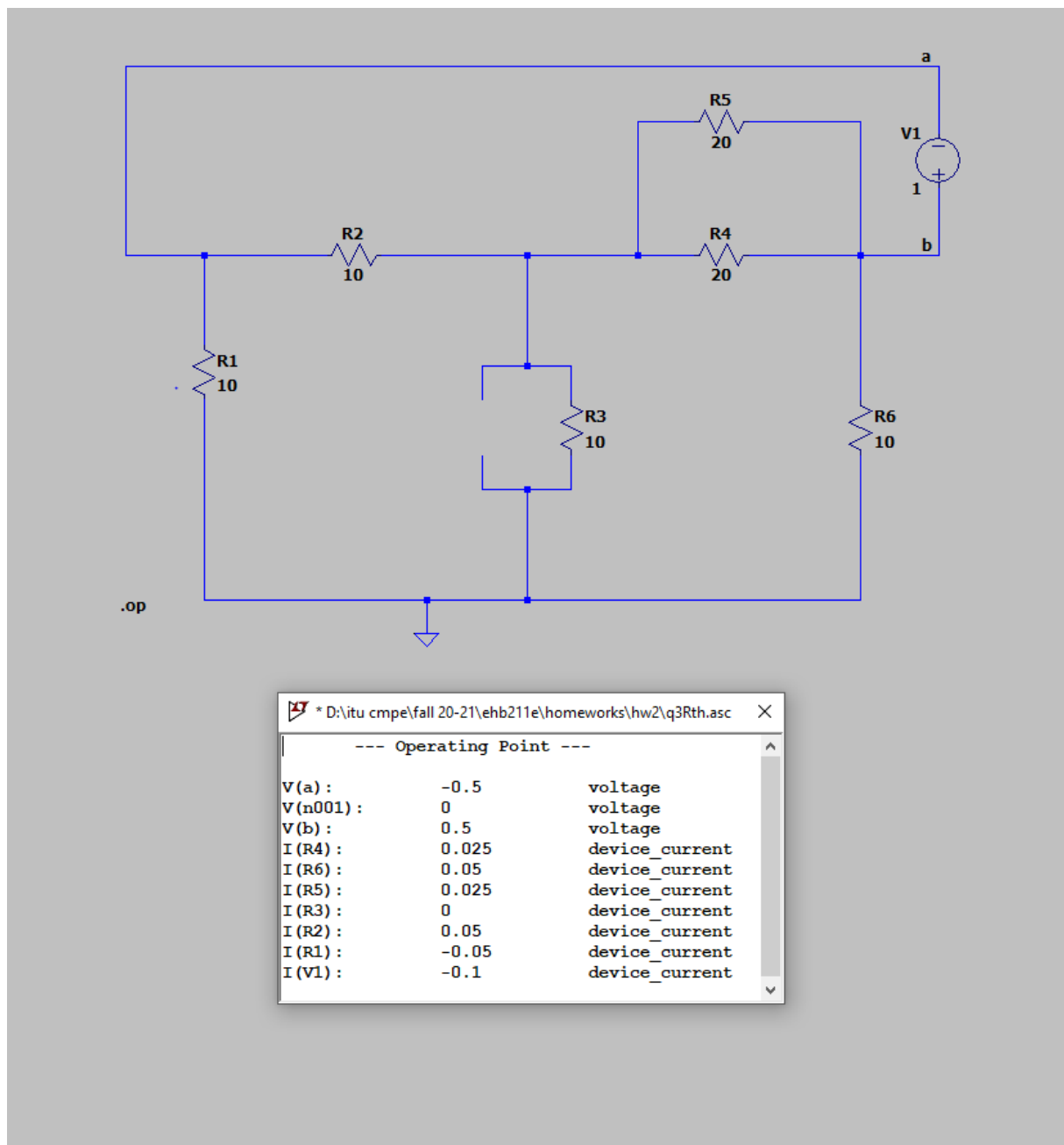

current flows through V1 = 0.1A

V1 = 1V


$1V = 0.1A \cdot R_{th}$

$R_{th} = 10 \text{ ohm}$


Q4.

Ömer Malik Kalemboş

150180112

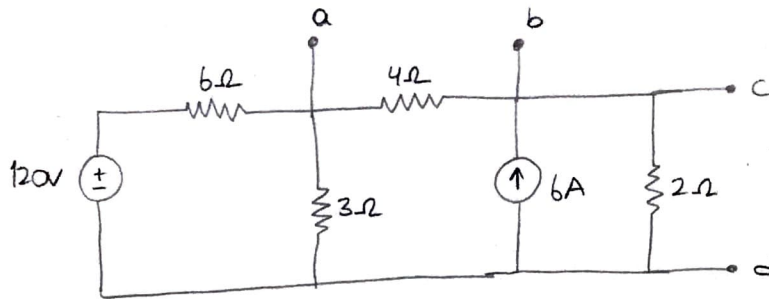

from terminal a - b :

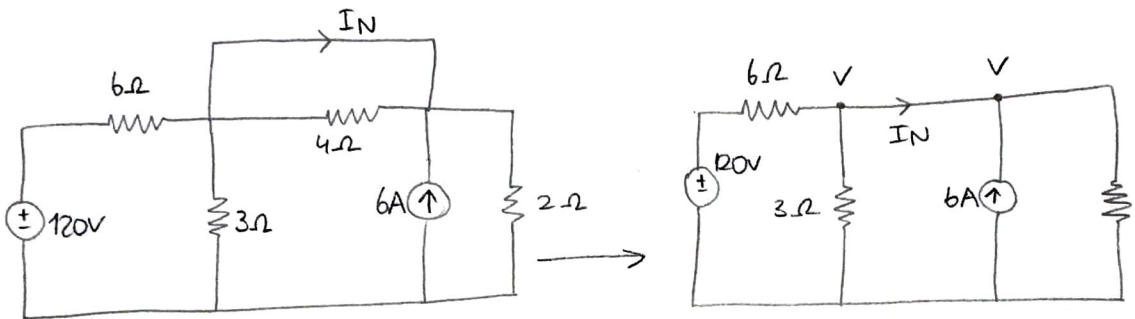

Using nodal analysis:


$$\frac{V - 120}{6} + \frac{V}{3} - 6 + \frac{V}{2} = 0$$

$$I_N = \frac{120 - 26}{6} - \frac{26}{3}$$

$$= \frac{94 - 52}{6} = 7$$

$$\frac{6V - 120}{6} = 6 \Rightarrow V = 26V$$






$$I_N = 7A$$

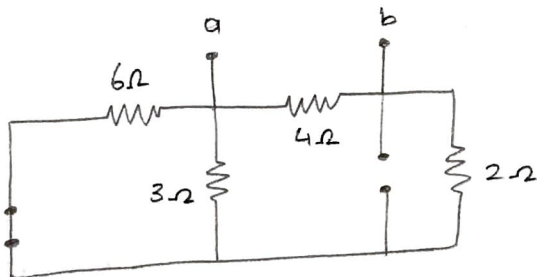


$$R_N = \frac{\left(\frac{6 \cdot 3}{6 + 3} + 2 \right) \cdot 4}{\left(\frac{6 \cdot 3}{6 + 3} + 2 \right) + 4} = \frac{(2 + 2) \cdot 4}{(2 + 2) + 4} = 2\Omega$$

$$R_N = 2\Omega$$


from terminal c-d:

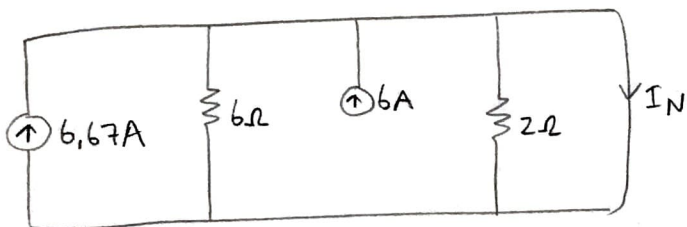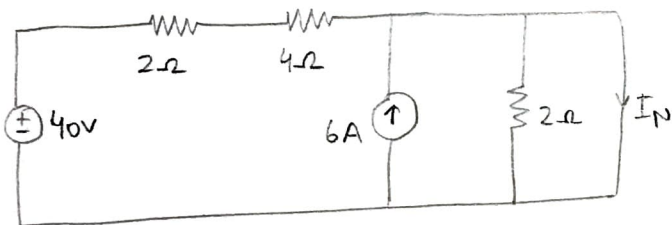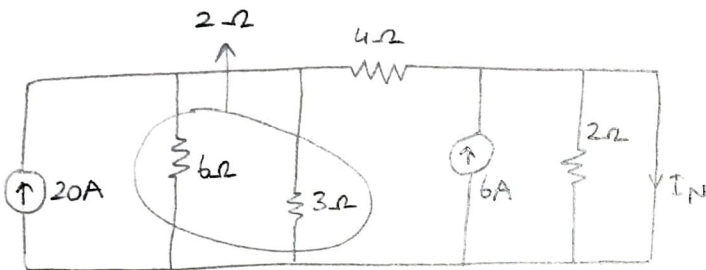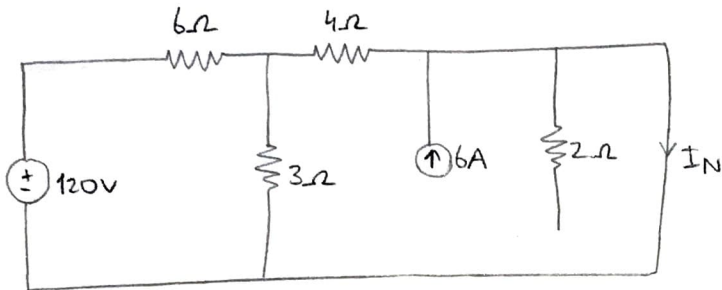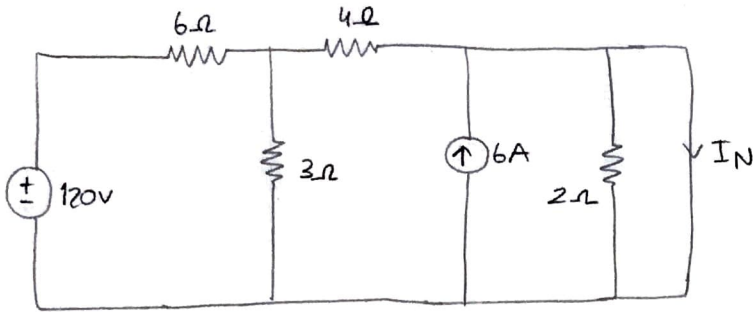

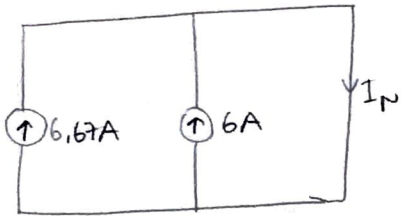

$$I_N = 6,67A + 6A$$

$$I_N = 12,67A$$

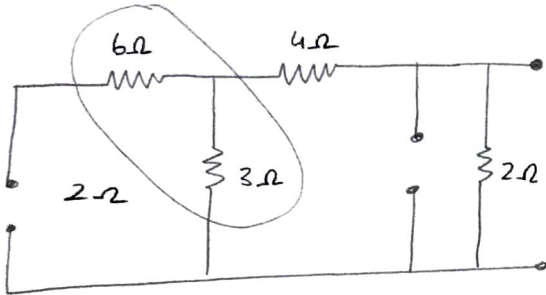


$$R_N = (2\Omega + 4\Omega) \parallel 2\Omega$$


$$R_N = \frac{6 \cdot 2}{6 + 2} = \frac{3}{2} \Omega$$

$$R_N = 1,5 \Omega$$

Q4 simulation:

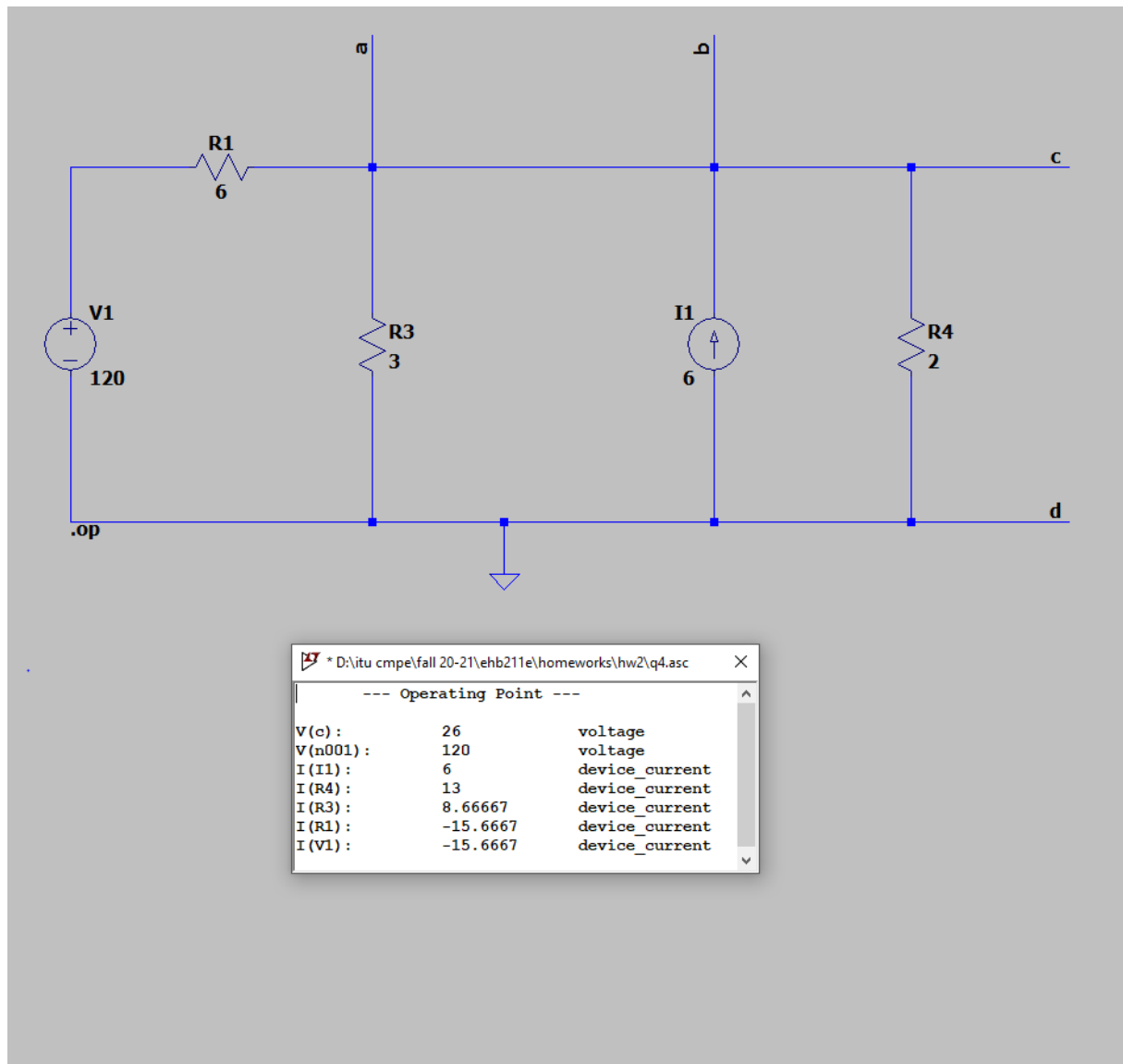

Q4 simulation according a-b: RN

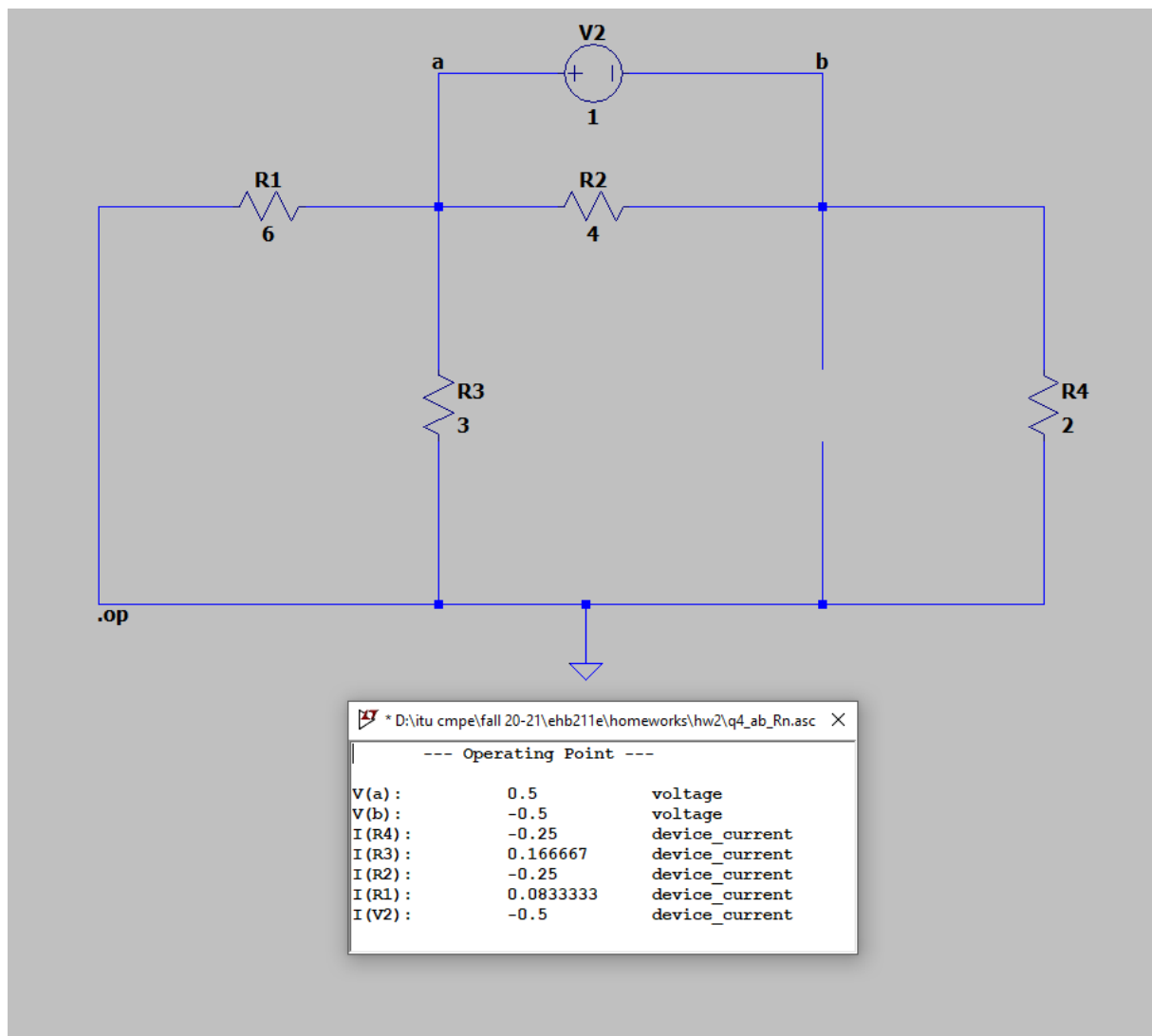


current flows through V2 = 0.5A

$V2 = 1V$

$1V = 0.5A * R_N$

$R_N = 2 \text{ ohm}$

Q4 simulation according c-d: RN

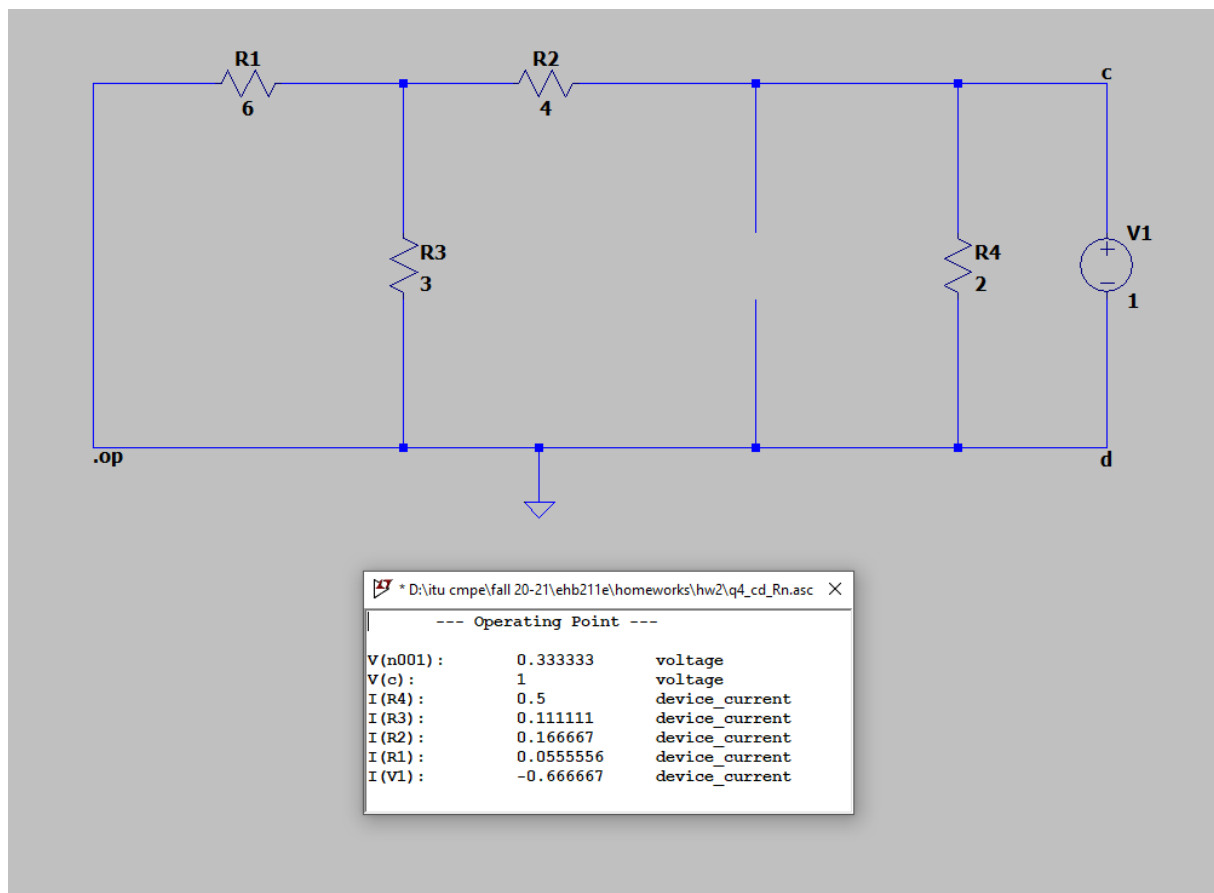


current flows through V1 = 0.666667A

V1 = 1V

$1V = 0.666667A \cdot R_N$

$R_N = 1.5 \text{ ohm}$

Q5.

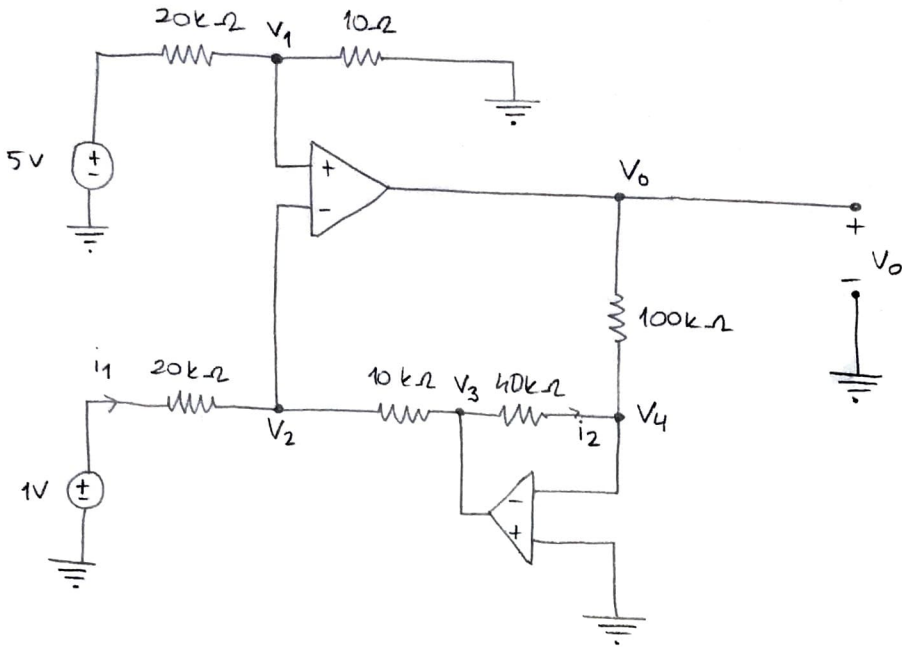Ömer Malik Kalem başı
150180112

$$V_1 = V_2$$

$$V_1 = \frac{5V}{3}$$

$$\text{so } V_2 = \frac{5V}{3}$$

$$V_4 = 0$$

$$i_1 = \frac{1 - V_2}{20k\Omega} = \frac{1 - \frac{5}{3}}{20k\Omega} \Rightarrow i_1 = \frac{-1}{30} \text{ mA}$$

$$V_2 - V_3 = i_1 \cdot 10k\Omega = -\frac{1}{3} \text{ V}$$


$$V_3 = V_2 + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = 2V$$

$$i_2 = \frac{V_3 - V_4}{40k\Omega} = \frac{2 - 0}{40k\Omega} \quad i_2 = \frac{1}{20} \text{ mA}$$


$$V_0 = -i_2 \cdot 100k\Omega$$

$$V_0 = -5V$$

Q5 simulation:

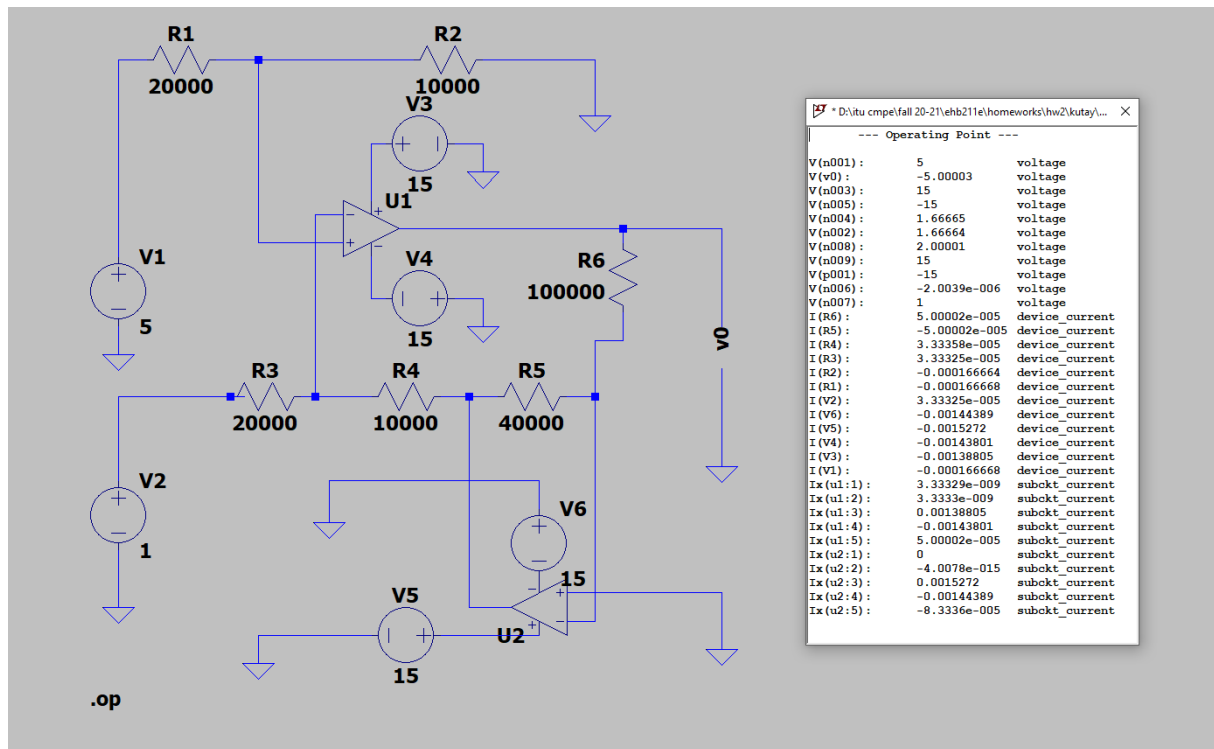

Q6.

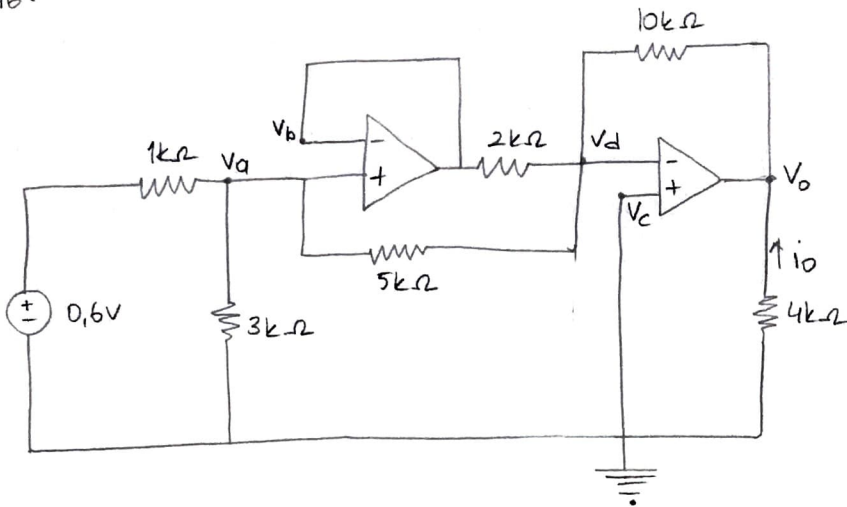

$$V_a = V_b$$

$$V_a = \frac{0,6 \cdot 3}{4} = 0,45 \text{ V}$$

$$V_c = V_d = 0$$

$$V_b = 0,45 \text{ V}$$

KCL from V_d :

$$\frac{V_d - V_a}{2} + \frac{V_d - V_a}{5} + \frac{V_d - V_o}{10} = 0, \quad V_d = 0$$

$$\frac{-V_a}{2} - \frac{V_o}{5} - \frac{V_o}{10} = 0$$

$$\frac{V_o}{10} = \frac{-0,45}{2} - \frac{0,45}{5}$$

$$V_o = -13,5 \text{ V}$$

$$i_o = \frac{-V_o}{4k\Omega} = \frac{13,5}{4000\Omega}$$

$$i_o = 3,375 \text{ mA}$$