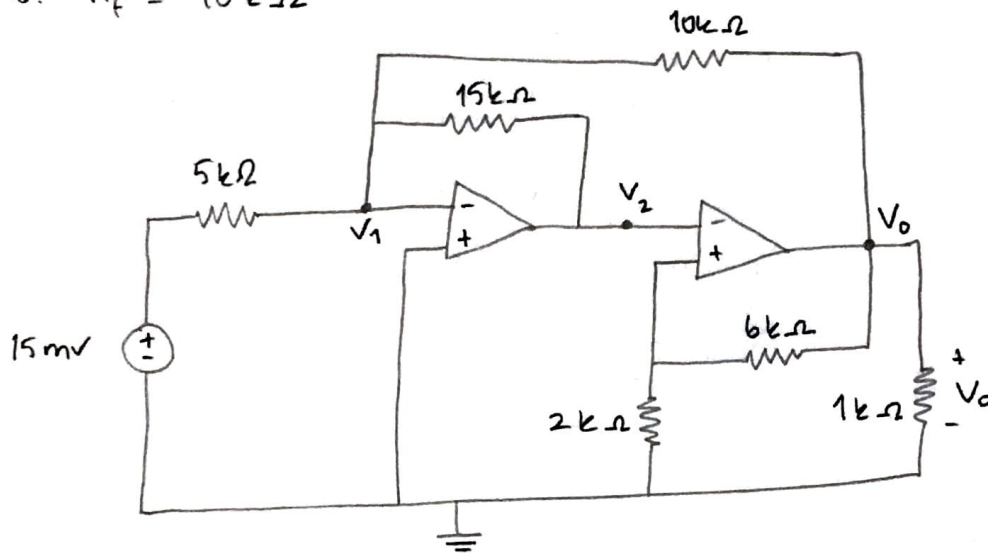


Q₁. Calculate V_o in the op amp circuit of Figure 1 for given R_f values assuming all op amps are ideal. Also, obtain and show V_o using PSpice program.

a. $R_f = 10 \text{ k}\Omega$



KCL at Node 1:

$$\frac{15 \text{ mV} - V_1}{5 \text{ k}\Omega} = \frac{V_1 - V_2}{15 \text{ k}\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{10 \text{ k}\Omega}$$

$$V_1 = V_o$$

(the other terminal of opamp is connected to the ground)

$$\frac{15 \cdot 10^{-3} - 0}{5 \cdot 10^3} = \frac{0 - V_2}{15 \cdot 10^3} + \frac{0 - V_o}{10 \cdot 10^3}$$

$$-3 \cdot 10^{-3} = \frac{V_2}{15} + \frac{V_o}{10}$$

KCL at Node 2:

$$\frac{V_2}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{V_o - V_2}{6 \text{ k}\Omega} \Rightarrow 4V_2 = V_o$$

$$-3 \cdot 10^{-3} = \frac{V_2}{15} + \frac{4V_2}{10}$$

$$-90 \cdot 10^{-3} = 2V_2 + 12V_2$$

$$-90 \cdot 10^{-3} = 14V_2$$


$$V_2 = -6,4285 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$V_2 = -6,4285 \text{ mV}$$

$$V_o = 4V_2$$

$$V_o = -25,714 \text{ mV}$$

Q1-a simulation:

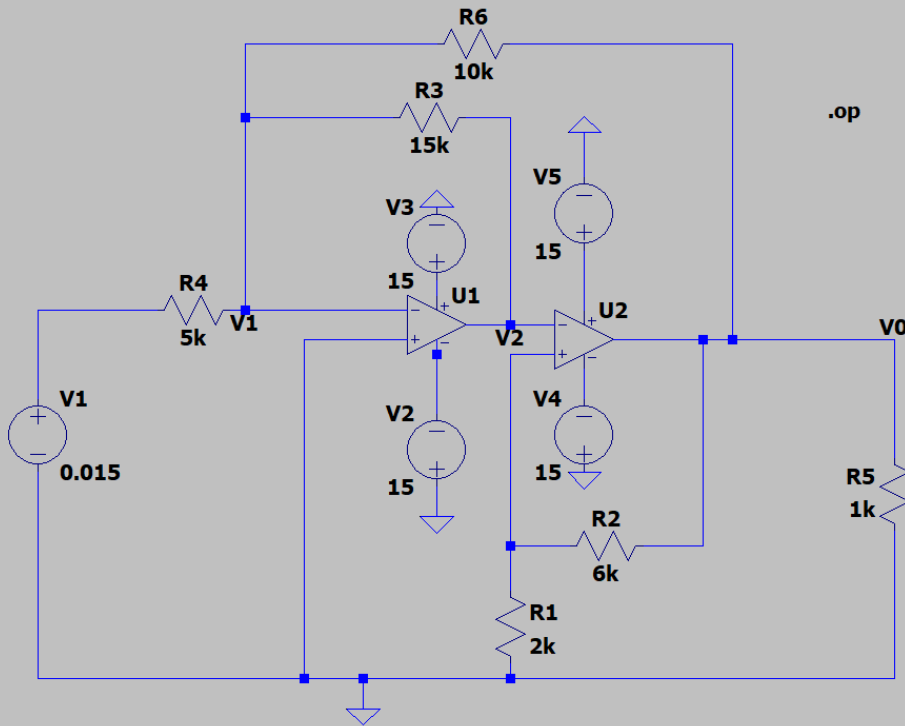

--- Operating Point ---


| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| V(n002): | 0.015 | voltage |
| V(v2): | -0.00642853 | voltage |
| V(n001): | 15 | voltage |
| V(n004): | -15 | voltage |
| V(v1): | 6.44218e-009 | voltage |
| V(v0): | -0.0257143 | voltage |
| V(n003): | 15 | voltage |
| V(n006): | -15 | voltage |
| V(n005): | -0.00642855 | voltage |
| I(R6): | 2.57143e-006 | device_current |
| I(R5): | 2.57143e-005 | device_current |
| I(R4): | -3e-006 | device_current |
| I(R3): | -4.28569e-007 | device_current |
| I(R2): | -3.21429e-006 | device_current |
| I(R1): | -3.21428e-006 | device_current |
| I(V5): | -0.00148264 | device_current |
| I(V4): | -0.00151414 | device_current |
| I(V3): | -0.00149809 | device_current |
| I(V2): | -0.00149852 | device_current |
| I(V1): | -3e-006 | device_current |
| Ix(u1:1): | 0 | subckt_current |
| Ix(u1:2): | 1.28844e-017 | subckt_current |
| Ix(u1:3): | 0.00149809 | subckt_current |
| Ix(u1:4): | -0.00149852 | subckt_current |
| Ix(u1:5): | 4.28582e-007 | subckt_current |
| Ix(u2:1): | -1.28571e-011 | subckt_current |
| Ix(u2:2): | -1.28571e-011 | subckt_current |
| Ix(u2:3): | 0.00148264 | subckt_current |
| Ix(u2:4): | -0.00151414 | subckt_current |
| Ix(u2:5): | 3.15e-005 | subckt_current |

Q1.

Ö. Malik Kalembeşi

150180112

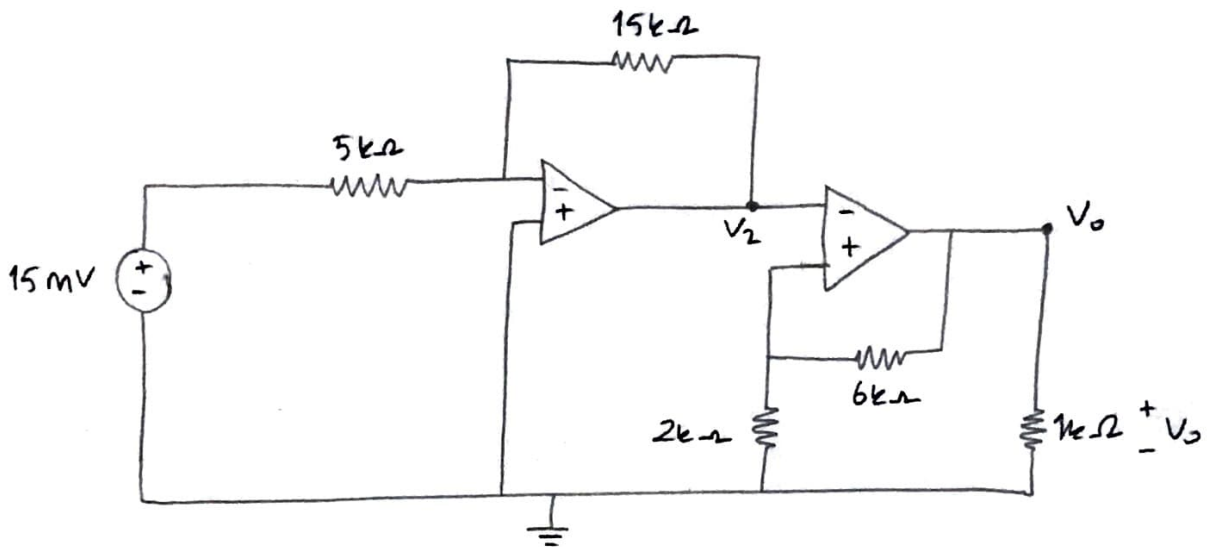b. $R_f = \infty \text{ k}\Omega$ (open circuit)



KCL at Node 1:

$$\frac{15 \text{ mV} - 0}{5 \text{ k}\Omega} = \frac{0 - V_2}{15 \text{ k}\Omega}$$

$$45 \text{ mV} = -V_2$$

$$V_2 = -45 \text{ mV}$$

KCL at Node 2:

$$\frac{V_2 - 0}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{V_0 - V_2}{6 \text{ k}\Omega}$$

$$V_2 = \frac{V_0 - V_2}{3}$$


$$3V_2 = V_0 - V_2$$

$$4V_2 = V_0$$

$$4 \cdot (-45) \text{ mV} = V_0 = -180 \text{ mV}$$

$$V_0 = -0,18 \text{ V}$$

Q1-b simulation:

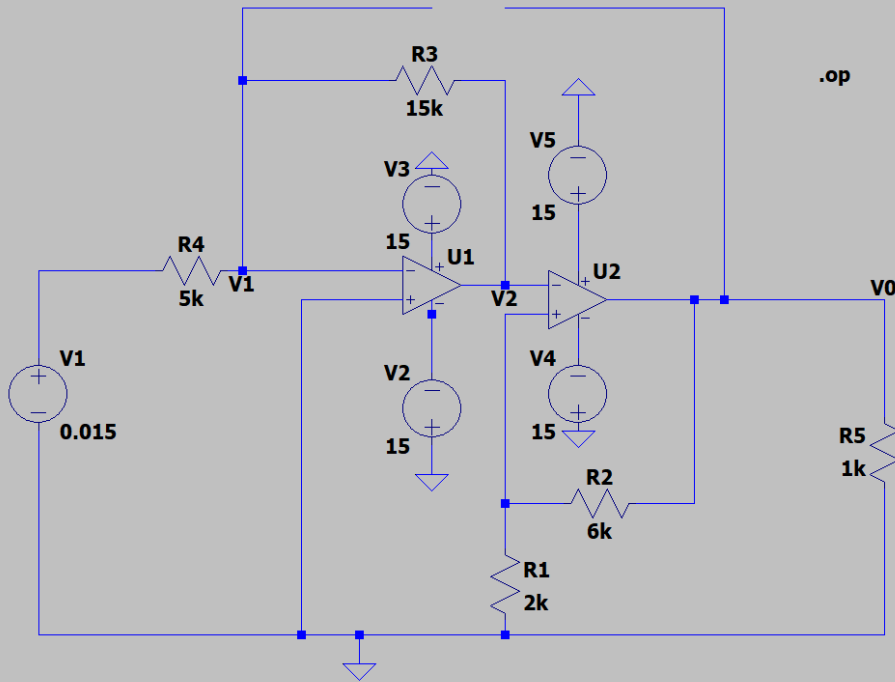


--- Operating Point ---

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| V(n002) : | 0.015 | voltage |
| V(v2) : | -0.0449998 | voltage |
| V(n001) : | 15 | voltage |
| V(n004) : | -15 | voltage |
| V(v1) : | 4.50954e-008 | voltage |
| V(v0) : | -0.180001 | voltage |
| V(n003) : | 15 | voltage |
| V(n006) : | -15 | voltage |
| V(n005) : | -0.045 | voltage |
| I(R5) : | 0.000180001 | device_current |
| I(R4) : | -2.99999e-006 | device_current |
| I(R3) : | -2.99999e-006 | device_current |
| I(R2) : | -2.25001e-005 | device_current |
| I(R1) : | -2.25e-005 | device_current |
| I(V5) : | -0.00140035 | device_current |
| I(V4) : | -0.00160285 | device_current |
| I(V3) : | -0.0014968 | device_current |
| I(V2) : | -0.0014998 | device_current |
| I(V1) : | -2.99999e-006 | device_current |
| Ix(u1:1) : | 0 | subckt_current |
| Ix(u1:2) : | 9.01907e-017 | subckt_current |
| Ix(u1:3) : | 0.0014968 | subckt_current |
| Ix(u1:4) : | -0.0014998 | subckt_current |
| Ix(u1:5) : | 3.00008e-006 | subckt_current |
| Ix(u2:1) : | -9e-011 | subckt_current |
| Ix(u2:2) : | -8.99996e-011 | subckt_current |
| Ix(u2:3) : | 0.00140035 | subckt_current |
| Ix(u2:4) : | -0.00160285 | subckt_current |
| Ix(u2:5) : | 0.000202501 | subckt_current |

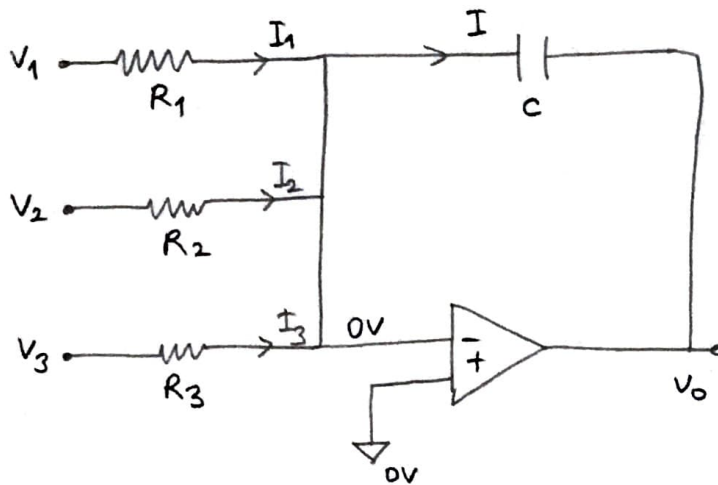Q2. Design a single op amp circuit with $C = 2\mu\text{F}$ to generate the given function below by identifying other component values.

$$V_o = \int_0^t (V_1 + 4V_2 + 10V_3) dt$$



$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$V_o = -\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I dt$$

$$V_o = - \left[V_o(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^t I dt \right], \quad V_o(0^-) = 0$$


$$V_o = - \int_0^t \left(\frac{V_1}{CR_1} + \frac{V_2}{CR_2} + \frac{V_3}{CR_3} \right) dt$$

$$\frac{1}{CR_1} = 1 \quad R_1 = \frac{1}{1 \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} = 50k\Omega$$

$$\frac{1}{CR_2} = 4 \quad R_2 = \frac{1}{4 \cdot C} = \frac{1}{8 \cdot 10^{-6}} = 12,5k\Omega$$

$$\frac{1}{CR_3} = 10 \quad R_3 = \frac{1}{10 \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-5}} = 5k\Omega$$

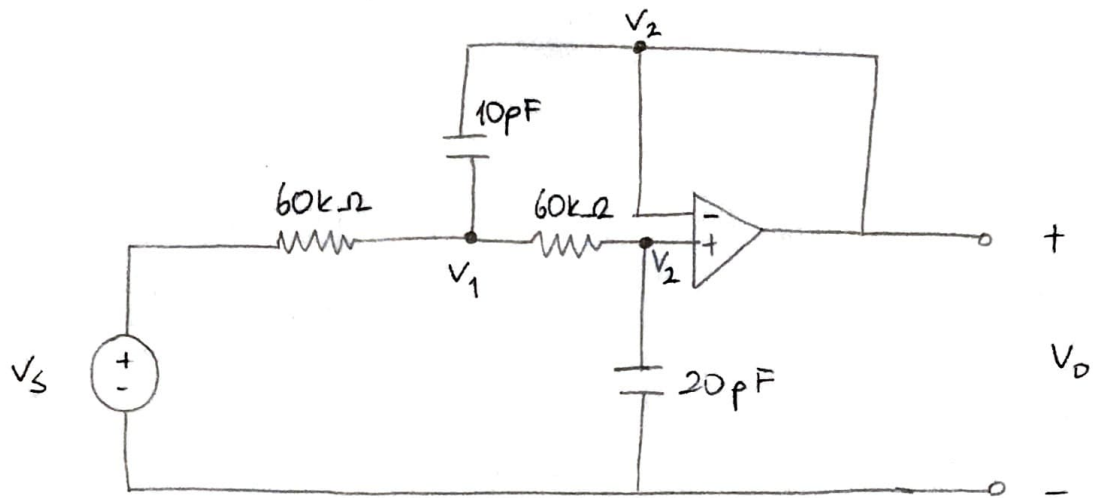Q3. For the op amp circuit in the figure, obtain the differential equations for $V_o(t)$.



KCL at Node 1:

$$\frac{V_s - V_1}{60k} = \frac{V_1 - V_2}{60k} + 10pF \frac{d}{dt}(V_1 - V_o) \quad , \quad \boxed{V_2 = V_o}$$

$$V_s = 2V_1 - V_o + 6 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{d(V_1 - V_o)}{dt}$$

KCL at Node 2:

$$\frac{V_1 - V_2}{60k} = 20pF \frac{d(V_2 - 0)}{dt} \quad , \quad V_2 = V_o$$


$$V_1 = V_o + 1,2 \cdot 10^{-6} \frac{dV_o}{dt}$$

Applying (2) into (1):

$$V_s = 2 \left(V_o + 1,2 \cdot 10^{-6} \frac{dV_o}{dt} \right) - V_o + 6 \cdot 10^{-7} \left(1,2 \cdot 10^{-6} \frac{d^2V_o}{dt^2} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{V_s = V_o + 2,4 \cdot 10^{-6} \left(\frac{dV_o}{dt} \right) + 7,2 \cdot 10^{-13} \left(\frac{d^2V_o}{dt^2} \right)}$$

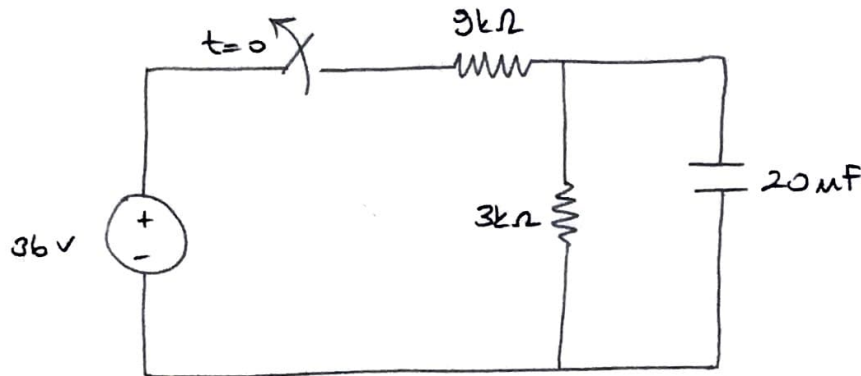
Qn. For the circuit in the figure find $V_o(t)$ for $t > 0$, determine the time necessary for the capacitor voltage to decay to one-third of its value at $t = 0$.



for $-\infty$ to 0^- the switch is closed. Capacitor fully charged and acts like open circuit. Voltage across the capacitor is equal to $3k\Omega$ resistor.

$$V_o(0) = 36 \cdot \frac{3k}{3k+9k} = 9V$$

for $t > 0$, switch is open.

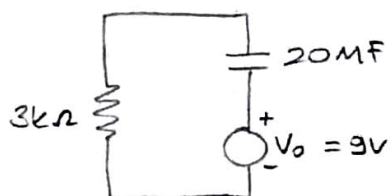

$$V_o = 0$$

$$V(\infty) = 0$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + [V_o(0^-) - V_o(\infty)] \cdot e^{-t/RC}$$

$$= 0 + (9V - 0) e^{-t/RC}$$

$$= 9 e^{-t/RC}$$

$$, \quad R \cdot C = \frac{9}{4} \cdot 20\mu F = 45 \cdot 10^{-3}$$

$$V_o(t) = 9 \cdot e^{-t/45 \cdot 10^{-3}}$$

$$\frac{1}{3} = 9 e^{-t/45 \cdot 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow t = -45 \cdot 10^{-3} \cdot \ln(1/3)$$